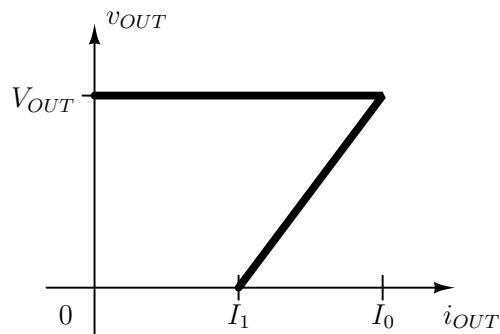


4. Na slici 4 je prikazana izlazna karakteristika stabilizatora napona sa reakcijskom zaštitom kod koga je $V_{IN} = 15 \text{ V}$, $V_{OUT} = 10 \text{ V}$, $I_0 = 2 \text{ A}$, $I_1 = 1 \text{ A}$. U analizi zanemariti sopstvenu potrošnju stabilizatora.


- [2] Odrediti zavisnost snage disipacije na stabilizatoru od izlazne struje u nominalnom režimu rada, $P_D (I_{OUT})$, i nacrtati odgovarajući dijagram.
- [2] Odrediti zavisnost izlaznog napona od izlazne struje u režimu zaštite.
- [3] Odrediti zavisnost snage disipacije od izlazne struje u režimu zaštite, $P_D (I_{OUT})$, i nacrtati odgovarajući dijagram.
- [3] Odrediti maksimalnu snagu disipacije P_{Dmax} i koordinate (i_{OUT}, v_{OUT}) pri kojima ona nastaje.




Slika 4.

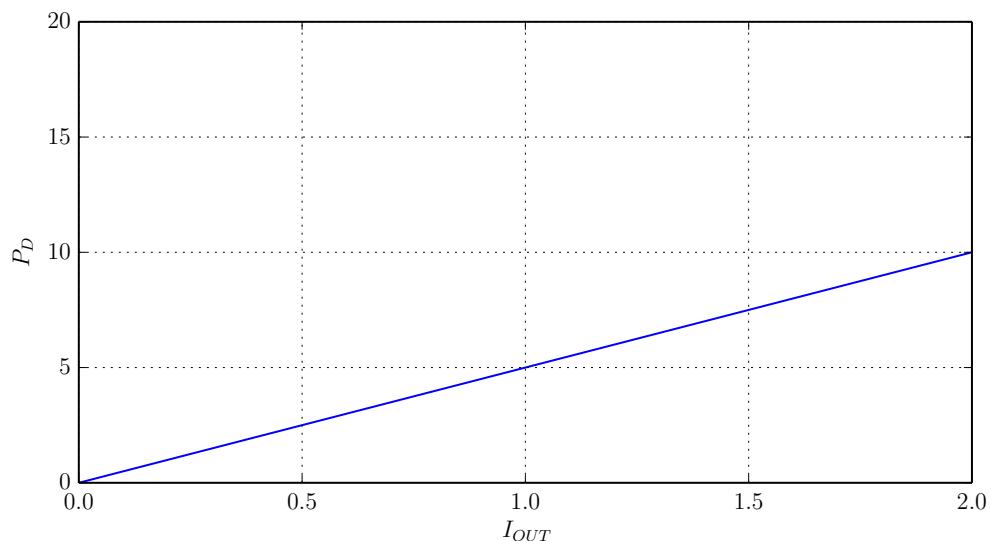- a) [2]

$$P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) I_{OUT} = 5 \text{ V} I_{OUT}$$



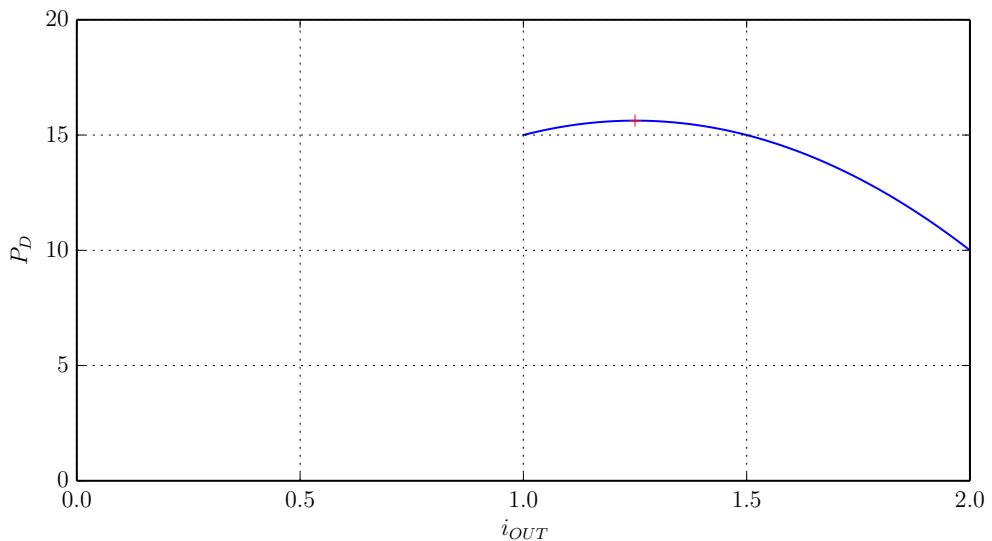

b) [2] Jednačina prave:

$$v_{OUT} = V_{OUT} \frac{i_{OUT} - I_1}{I_0 - I_1} = 10 \text{ V} \frac{i_{OUT} - 1 \text{ A}}{1 \text{ A}} = 10 \Omega i_{OUT} - 10 \text{ V}$$

c) [3]

$$P_D(i_{OUT}) = (V_{IN} - v_{OUT}) i_{OUT} = \left(V_{IN} - V_{OUT} \frac{i_{OUT} - I_1}{I_0 - I_1} \right) i_{OUT}$$

$$P_D(i_{OUT}) = \left(25 \text{ V} - 10 \text{ V} \frac{i_{OUT}}{1 \text{ A}} \right) i_{OUT} = 25 \text{ V} i_{OUT} - 10 \Omega (i_{OUT})^2$$

d) [3]

$$\frac{d P_D(i_{OUT})}{d i_{OUT}} = 25 \text{ V} - 20 \Omega i_{OUT} = 0$$

$$i_{OUT} = 1.25 \text{ A}$$

$$v_{OUT} = 2.5 \text{ V}$$

$$P_D = 15.625 \text{ W}$$