

Napomene: Na koricama vežbanke označite zadatke koje ste radili zaokruživanjem rednog broja zadatka. Svaki zadatak započeti na posebnoj strani sveske. Dopušteno je da se ispit radi običnom olovkom. Ispit traje tri sata.

1. Otpornost linearног otpornika karakterisanog sa $u_R = R \cdot i_R$ se meri primenom voltmetra beskonačne unutrašnje otpornosti i ampermetra nulte unutrašnje otpornosti. U tabeli 1 prikazani su rezultati merenja. Primenom metoda najmanjih kvadrata odrediti otpornost R .


Tabela 1: Rezultati merenja napona i struje na otporniku.

k	1	2	3
U_{Rk} [V]	1.1	2.3	3.1
I_{Rk} [mA]	10	20	30

2. Na raspolaganju je galvanometar (instrument sa pokretnim kalemom) zanemarljive unutrašnje otpornosti kod koga se puno skretanje kazaljke ostvaruje pri struci $I_0 = 100 \mu\text{A}$ i otpornici proizvoljnih otpornosti sa temperaturskim koeficijentima $\alpha_1 = 0.004 \frac{1}{^\circ\text{C}}$ i $\alpha_2 = -0.076 \frac{1}{^\circ\text{C}}$. Dodavanjem otpornika R_1 temperaturskog koeficijenta α_1 i otpornika R_2 temperaturskog koeficijenta α_2 na red sa galvanometrom treba realizovati voltmeter za napon do 10 V kod koga pokazivanje ne zavisi od temperature. Odrediti R_1 i R_2 .

3. Na osciloskopu je podela vremenske ose podešena na $10 \mu\text{s}/\text{div}$, podele naponskih osa su $1 \text{V}/\text{div}$ na kanalu 1 i $2 \text{V}/\text{div}$ na kanalu 2, na oba kanala je pozicija nule postavljena na centralnu osu graduacije ekrana. Na slici 1 trag sa kanala 1 je prikazan punom linijom, a trag sa kanala 2 je prikazan isprekidanom linijom.


- a) Odrediti frekvenciju i amplitudu signala sa kanala 1.
- b) Odrediti frekvenciju i amplitudu signala sa kanala 2.
- c) Nacrtati sliku koja se dobija na ekranu osciloskopa kada se prikazivanje prebaci na $x - y$ sa tim što kanal 1 kontroliše skretanje po x osi, a kanal 2 skretanje po y osi. Označiti smer iscrtavanja slike.

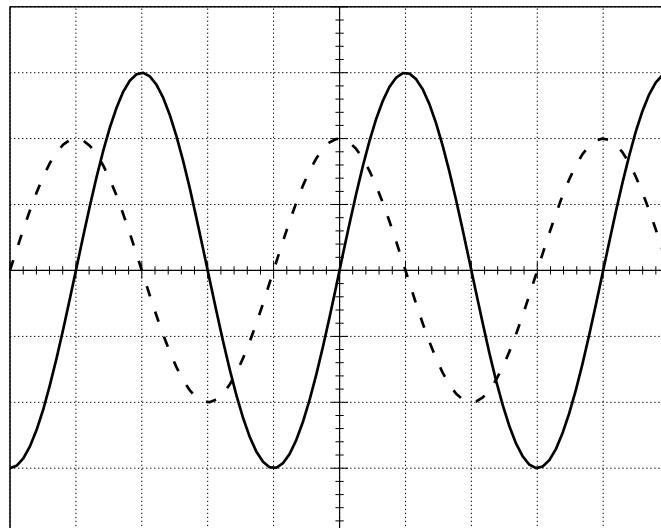

Slika 1: Slika na ekranu osciloskopa.

4. Na raspolaganju je galvanometar (instrument sa pokretnim kalemom) unutrašnje otpornosti 10Ω kod koga se puno skretanje kazaljke ostvaruje pri struji od $100\mu A$ i otpornici proizvoljnih otpornosti. Primenom minimalnog broja elemenata potrebno je realizovati Ejrtonov šant tako da se dobije ampermetar sa opsezima do $I_1 = 10\text{ mA}$ i $I_2 = 30\text{ mA}$. Nacrtati šemu veze, odrediti otpornosti upotrebljenih otpornika i odrediti unutrašnju otpornost realizovanog ampermetra za svaki od opsega.


5. Na slici 2(a) je prikazano kolo u kome niz voltmetara meri napon generatora v_G . Instrumenti V_1 , V_2 i V_3 su sa pokretnim kalemom, a V_4 je sa pokretnim gvožđem. Unutrašnja otpornost voltmetara V_1 , V_2 i V_3 je $100\text{ k}\Omega$, a voltmetra V_4 je $5\text{ k}\Omega$. Vremenski dijagram napona v_G je prikazan na slici 2(b). Nacrtati talasne oblike napona na voltmetrima V_1 i V_2 i odrediti pokazivanja voltmetara V_1 , V_2 , V_3 i V_4 ; obrazložiti odgovore, brojevi bez obrazloženja neće biti priznavani.

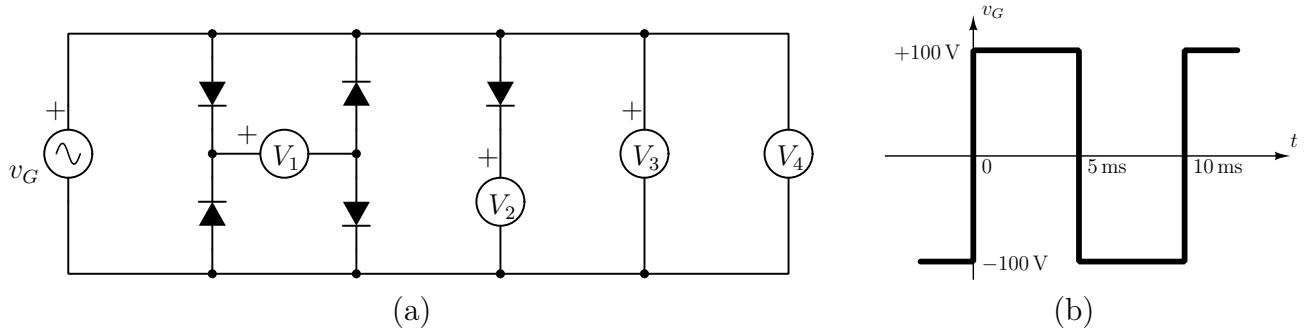

Slika 2: Ispravljač (a) i ulazni napon (b).

6. Na slici 3 je prikazan Sotijev most koji je u ravnoteži za $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 20\text{ k}\Omega$, $C_E = 100\text{ nF}$.

- Izvesti u opštim brojevima uslove ravnoteže mosta i izraz za C_X i odrediti kapacitivnost C_X .
- Odrediti naponsku osetljivost mosta $S_m = C_X \frac{dV_{AB\text{ rms}}}{dC_X}$ u okolini ravnoteže, gde je $V_{AB\text{ rms}}$ efektivna vrednost napona $v_{AB} = v_A - v_B$ smatrajući da je E_{rms} efektivna vrednost $e(t)$. Pomoć: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

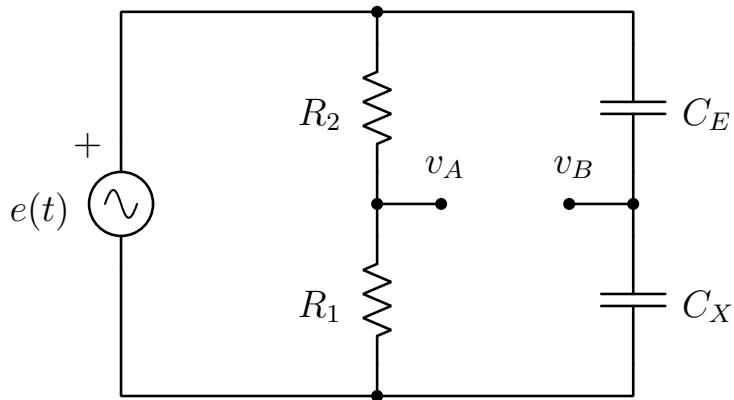

Slika 3: Sotijev most.